

# Chapitre 5

---

Introduction aux circuits

Logiques

Programmables

### **Objectifs :**

- ✓ **Comprendre le principe de base d'un PLD**
- ✓ **Connaitre les différentes familles de PLD.**
- ✓ **Connaitre les principales caractéristiques d'un PLD.**

## 1. Présentation de la logique programmée

Il y a quelques années la réalisation d'un montage en électronique numérique impliquait l'utilisation d'un nombre important de circuits intégrés logiques. Ceci avait pour conséquences un prix de revient élevé, une mise en œuvre complexe et un circuit imprimé de taille importante. Le développement des mémoires utilisées en informatique fut à l'origine des premiers circuits logiques programmables (**PLD : Programmable Logic Device**).

Les circuits logiques programmables sont utilisés pour remplacer l'association de plusieurs boîtiers logiques. Le câblage est simplifié, l'encombrement et le risque de pannes est réduit. Certains PLD ne permettent pas la relecture de la fonction logique programmée, c'est pratique lorsque le programme doit rester confidentiel.


Ces circuits disposent d'un certain nombre de broches d'entrées et de sorties. L'utilisateur associe ces broches aux équations logiques (plus ou moins complexes) qu'il programme dans le circuit.

Sa mise en œuvre se fait très facilement à l'aide d'un programmeur, d'un micro-ordinateur et d'un logiciel adapté.

Pour des moyennes séries, les composants programmables sont en général préférés aux ASIC. Les PLD peuvent être programmés par l'utilisateur (bureau d'étude, chaîne d'assemblage) alors que les ASIC qui sont configurés lors de leur fabrication (ils ne peuvent être que simulés par le bureau d'étude) sont réservés à des productions de très grande série en raison de leur coût de développement élevé.
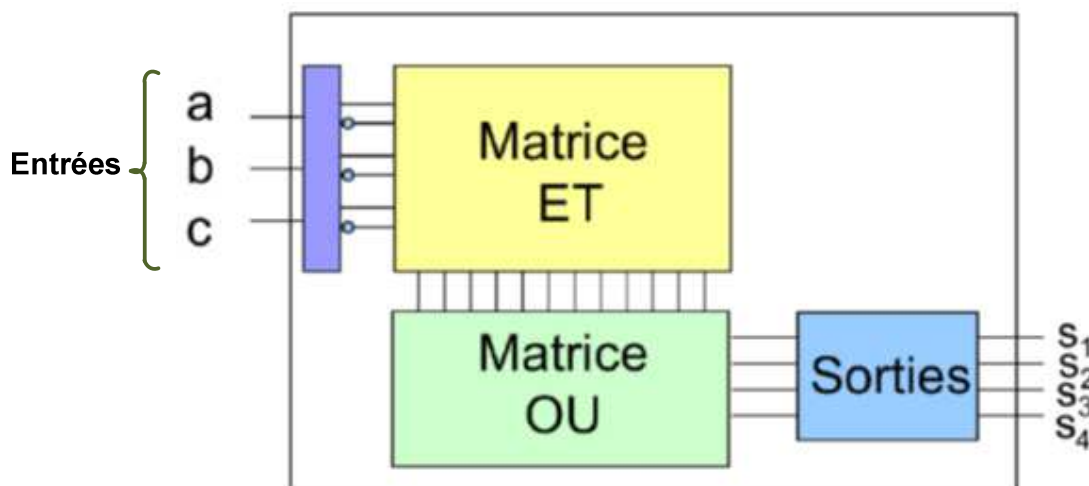
## 2. Principe des premiers PLD : les PAL


Etant donné que toute fonction logique peut être exprimée comme une somme de produits logiques (mintermes), la structure de base des premiers circuits programmables est formée par une matrice **ET** suivie d'une matrice **OU**. L'une des deux matrices, ou les deux, est programmable



Une matrice programmable est un ensemble de portes logiques dont les entrées sont connectées aux variables du système, vraies et inversées, au moyen d'un réseau de fusibles.

Lorsqu'un fusible est brûlé, la connexion respective entre la variable et la porte logique disparaît.

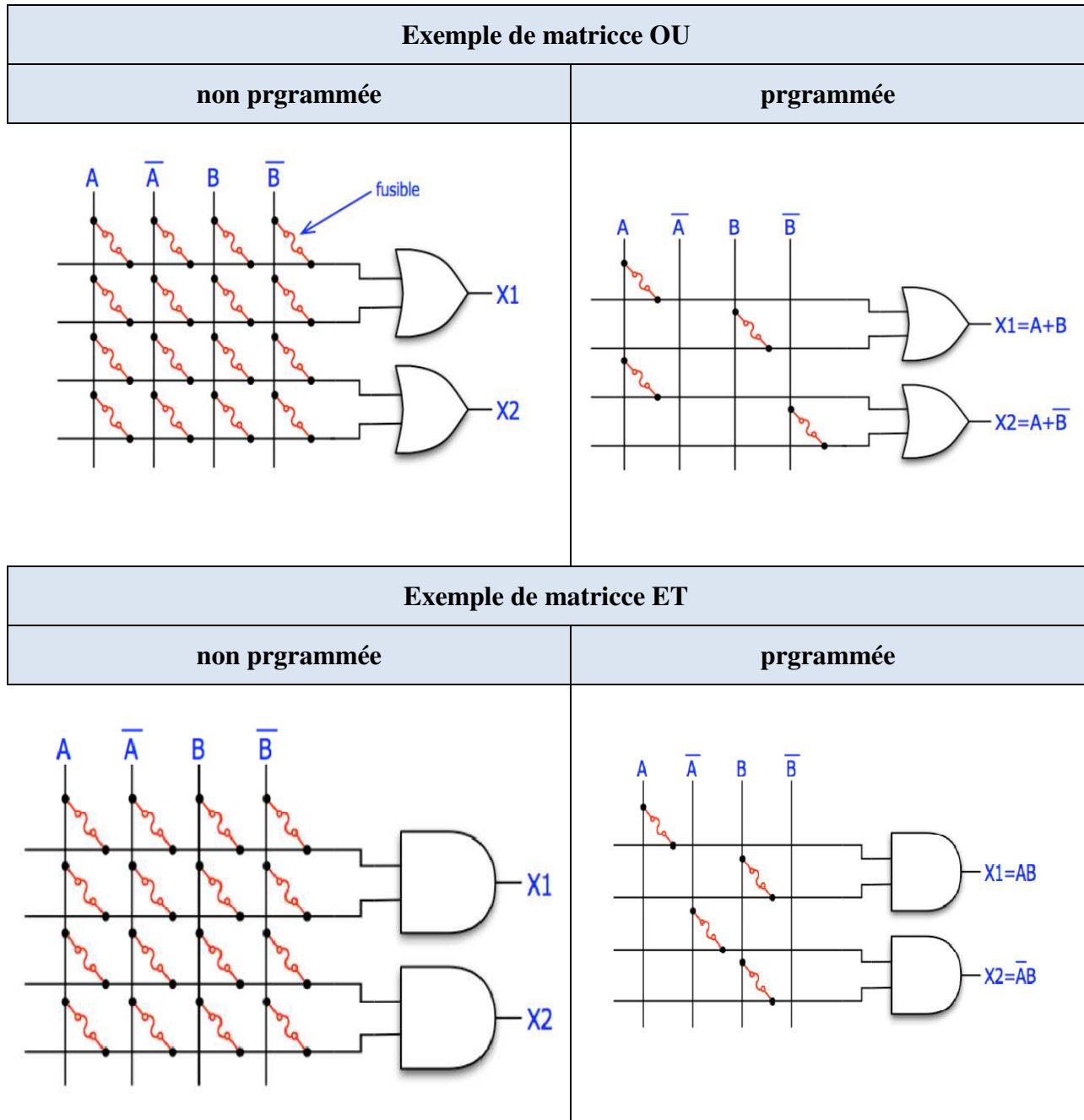La programmation du système se fait en choisissant les fusibles que l'on laisse et que l'on brûle.




Selon le caractère programmable des matrices ET et OU, il existe trois types de circuits logiques programmables :

- **PROM (Programmable Read-Only Memory)** : la matrice ET est fixe et la matrice OU est programmable. C'est une mémoire
- **PAL (Programmable Array Logic)** : matrice ET programmable suivie d'une matrice OU fixe.
- **PLA (Programmable Logic Array)** : les deux matrices sont programmables.

Les circuits PALs sont les PLDs les plus courants : les PROMs sont utilisées en tant que mémoires et les PLAs sont très peu utilisés à cause de leur nombre élevé de fusibles, ce qui amène une grande consommation de puissance et de long délai.
 
### 3. Représentation et symbolisation


La figure ci-dessous représente la structure simplifiée d'un PAL (2 entrées et 1 sortie).




Cette représentation schématique demande beaucoup d'espace pour représenter un PAL en entier. Les industriels ont adopté la représentation symbolique suivante :

Circuit normal	Circuit équivalent

 D'où les représentations symboliques du PAL 2 entrées 1 sortie :




PAL 2 entrées 1 sortie non programmé.

 

PAL 2 entrées 1 sortie programmé
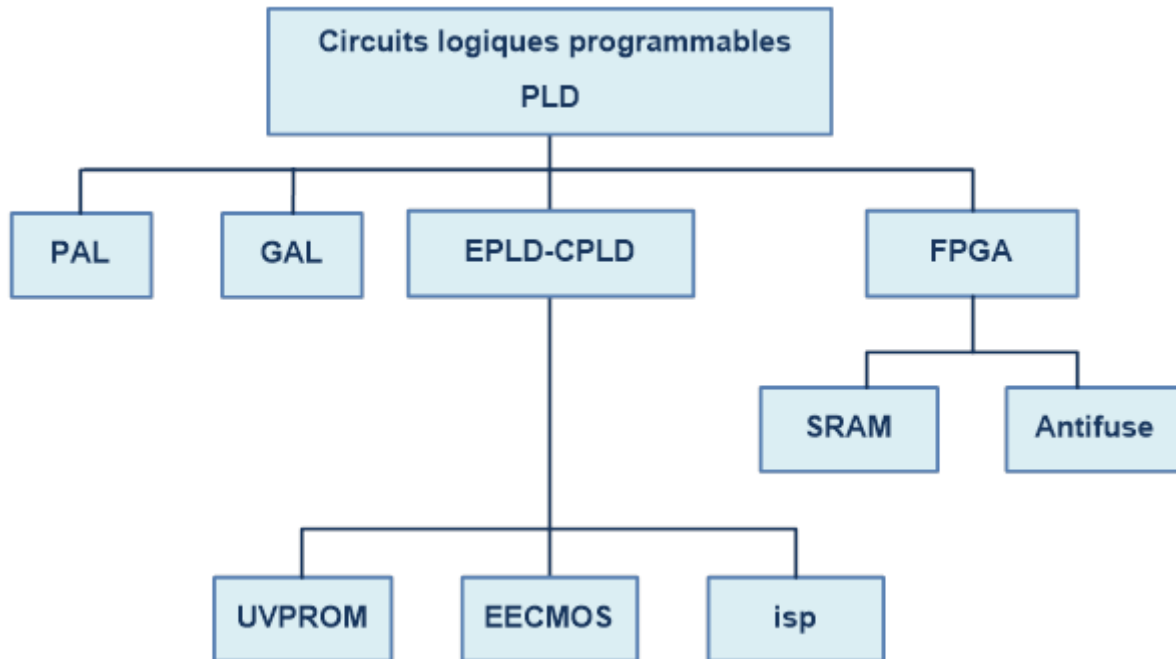
## 4. Classification des circuits logiques programmables

La diversité de constructeurs de circuits logiques programmables est à l'origine de plusieurs produits équivalents mais d'appellation différente. En effet, il est difficile d'établir une classification générale de ces circuits. La figure ci-dessous présente l'une des classifications adoptée.



- **PAL**: signifie **P**rogrammable **A**rray **L**ogic, c'est-à-dire réseau logique programmable. La programmation de ces circuits s'effectue par destruction de fusibles. Une fois programmés on ne peut pas les effacer. On distingue deux sous familles :
  - Les PAL combinatoires ou PAL simples qui sont constitués de fonctions de logique combinatoire.
  - Les PAL à registres ou F.P.L.S. **F**ield **P**rogrammable **L**ogic **S**equencer pour séquenceur logique programmable qui sont constitués de logique combinatoire et séquentielle (Registres).
- Les **GAL** : signifie **G**eneric **A**rray **L**ogic ou encore réseau logique générique. L'appellation GAL est une marque déposée de LATTICE SEMICONDUCTOR qui a été la première société à proposer sur le marché ce type de produits. D'autres marques proposent des équivalents (compatibles) commercialisés sous le nom de PAL CMOS, E2PAL ou encore PAL EECMOS. Les GAL sont des **PAL effaçables électriquement**, qui utilisent la technologie CMOS.
- Les **EPLD** : (**E**rasable **P**rogrammable **L**ogic **D**evice), PAL effaçables. Ce sont des circuits programmables et effaçables électriquement ou par ultraviolet (UV). Ils sont encore appelés PAL CMOS. Ces circuits ont une capacité en nombre de portes et en possibilités de configuration supérieure à celle des GAL.

- Les **CPLD** : signifie **Complex Programmable Logic Device**. Ces circuits sont composés de plusieurs PALs élémentaires reliés entre-eux par une zone d'interconnexion. Grâce à cette architecture ils permettent d'atteindre des vitesses élevées (plusieurs centaines de Mhz).
- Les **LCA** et **FPGA** à anti-fusible
  - Les LCA ce qui signifie Logic CellArray ou encore réseau de cellules logiques sont composés de blocs logiques élémentaires de 2000 à 10000 portes que l'utilisateur peut interconnecter.
  - Les FPGA à anti-fusibles sont identiques aux LCA sauf qu'ils permettent une plus grande intégration de portes et ils ne sont pas effaçables électriquement. Le nom anti-fusible vient de la programmation des connexions qui s'effectue par fermeture de circuits, comparé aux fusibles où l'on ouvre les circuits.

D'où un tableau récapitulatif :

Type	Nombre de portes intégrés	Matrice ET	Matrice OU	Effaçable
PAL	10 à 100	Programmable	Fixe	Non
GAL	10 à 100	Programmable	Fixe	Electriquement
EPLD	100 à 3000	Programmable	Fixe	Aux U-V
FPGA	2000 à 3000	Programmable	Programmable	Electriquement

## 5. Structure générale d'un PAL



Tout PAL est constitué :

- D'entrées (Input) : I1 à In ( $8 < n < 20$ ).
- De sorties (Output) ou d'entrées / Sorties (I/O) de type trois états : O1 à On ou IO1 à IO<sub>n</sub> ( $8 < n < 15$ ).

On peut trouver aussi :

- Une entrée d'horloge : (clock ou clk).
- Une entrée de validation des sorties trois états : OE (Output Enable) ou Enable.
- Une entrée de remise à zéro des registres : RESET.

  D'un point de vue fonctionnel un PAL est constitué d'une zone d'entrée de fusibles ou matrice de programmation et une structure de sortie non programmable déterminant le type du circuit.



symbole



## 5.1 Différents types d'entrées / sorties


On distingue 3 principes utilisés pour les sorties. Selon le modèle, un ou plusieurs types de sorties peuvent être utilisés sur un même PAL.

### 5.1.1 Entrées / Sorties combinatoires :

Ces sorties 3 états sont rebouclées vers la matrice de fusibles. Une sortie peut donc servir de variable intermédiaire. En mode haute impédance (la sortie étant inhibée), on peut utiliser une broche de sortie comme étant une entrée. On parle alors d'entrée / sortie (I/O).

Il existe trois types :

 
- **H** : (High) porte ET suivit d'une porte OU. Sortie active à l'état haut.
- **L** : (Low) porte ET suivit d'une porte NON OU. Sortie active à l'état bas.
- **C** : (Combinée) programmable en type H ou L.




### 5.1.2 Sorties à registres :

Ces sorties utilisent une bascule D qui permet la logique séquentielle mais elle ne peuvent pas être utilisées comme entrées. Il existe trois types :


- **R** : Registre

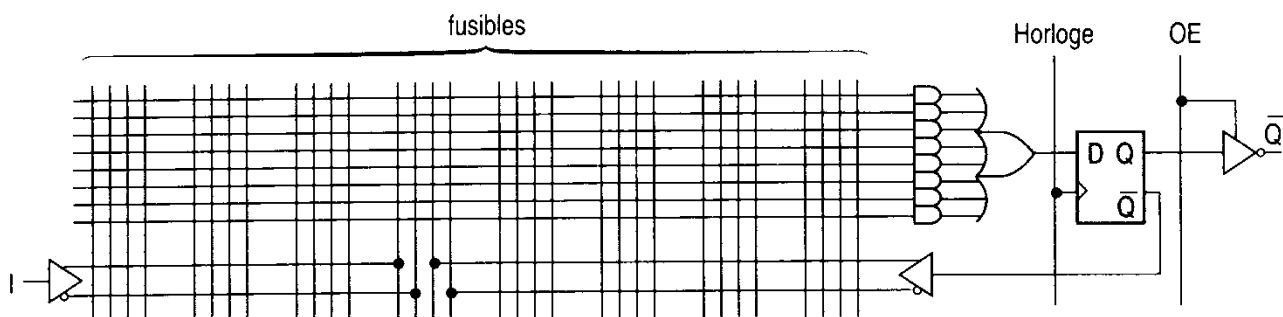

- X : Ou exclusif et registre

 


- RA : Registre Asynchrone

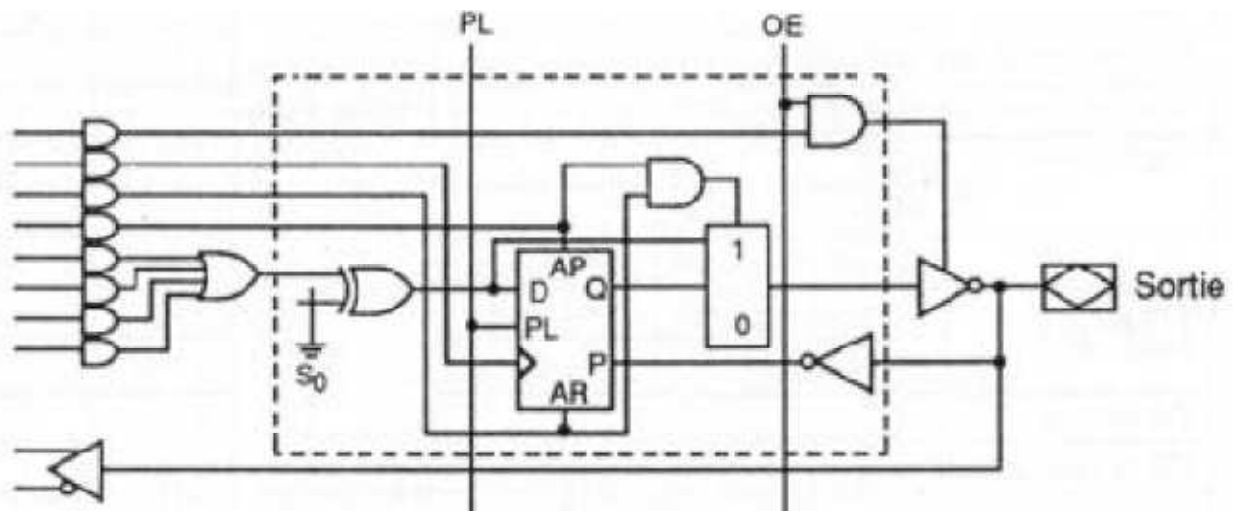

 **5.1.3 Entrées / Sorties des PAL versatiles (VPAL):**

Le bloc de sortie des PAL versatiles permet de configurer (par programmation) le mode d'utilisation de la broche de sortie.



S1	S0	Type Sortie	Retour
0	0	Registre complétementée	Registre
0	1	Registre	Registre
1	0	Combinatoire, complétementée	I/O
1	1	Combinatoire	I/O


## 5.2 Techniques de codage

C'est la manière utilisée pour établir ou détruire la connexion entre les variables d'entrée et la matrice de programmation. Diverses techniques sont utilisées :

- Fuse
- Anti-fuse.
- EPROM
- SRAM.
- E2PROM / FLASH

.Pour réaliser les fonctions logiques les PLD utilisent d'autres principes tel que :

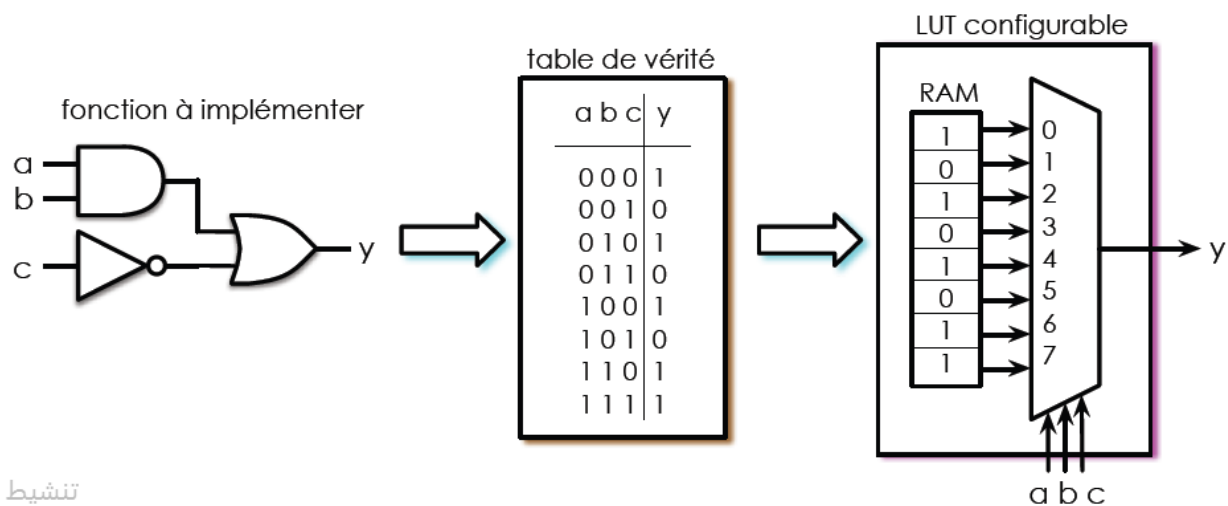- Look Up Table (LUT) : la LUT permet de stocker la table de vérité de la fonction combinatoire à implémenter dans la cellule.



تنشيط

- Multiplexeur.

## 6. Caractéristiques d'un PLD

Un circuit logique programmable est caractérisé par :

- Le nombre d'entrées
- Le nombre de sorties
- Le nombre de termes produits par sortie.
- Le retard de propagation (vitesse).
- La consommation de puissance.
- La technologie.

## 7. Programmation des PLD

Plusieurs solutions sont possibles pour programmer les PLD. Elles dépendent essentiellement de l'outil de développement utilisé. Les phases de programmation sont :

- Saisie sur un logiciel de CAO (Abel, Warp, Palasm,...)
  - Représentation schématique,
  - Equations logiques.
  - Logigrammes.
  - programme VHDL.
- Compilation pour la génération du fichier JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Le format international **JEDEC** est un standard de programmation très répandu qui est accepté par la plupart des programmeurs de PLD.
- Insertion du circuit à programmer dans le programmeur.

Des outils de développement et de simulation tels que VIEWLOGIC (au hasard !) disposent d'une bibliothèque de composants très étendue et permettent de concevoir graphiquement des fonctions logiques qui peuvent être exportés en fichiers JEDEC en fonction du PLD utilisé.

Les ispLSI de LATTICE peuvent se programmer directement sur la carte électronique de l'application. On peut très bien imaginer qu'ils soient reprogrammés par téléchargement alors qu'ils sont embarqués sur un satellite !